

一、存储元扩展


1.1 符号约定

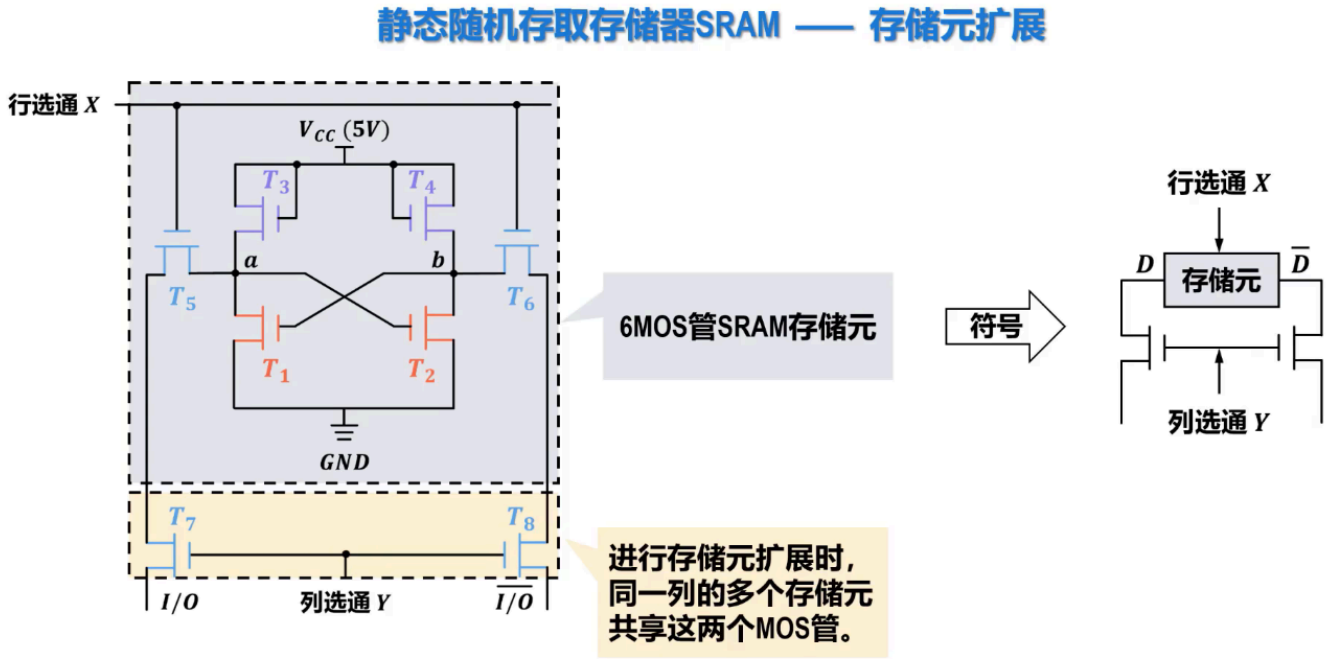


1.2 存储元扩展

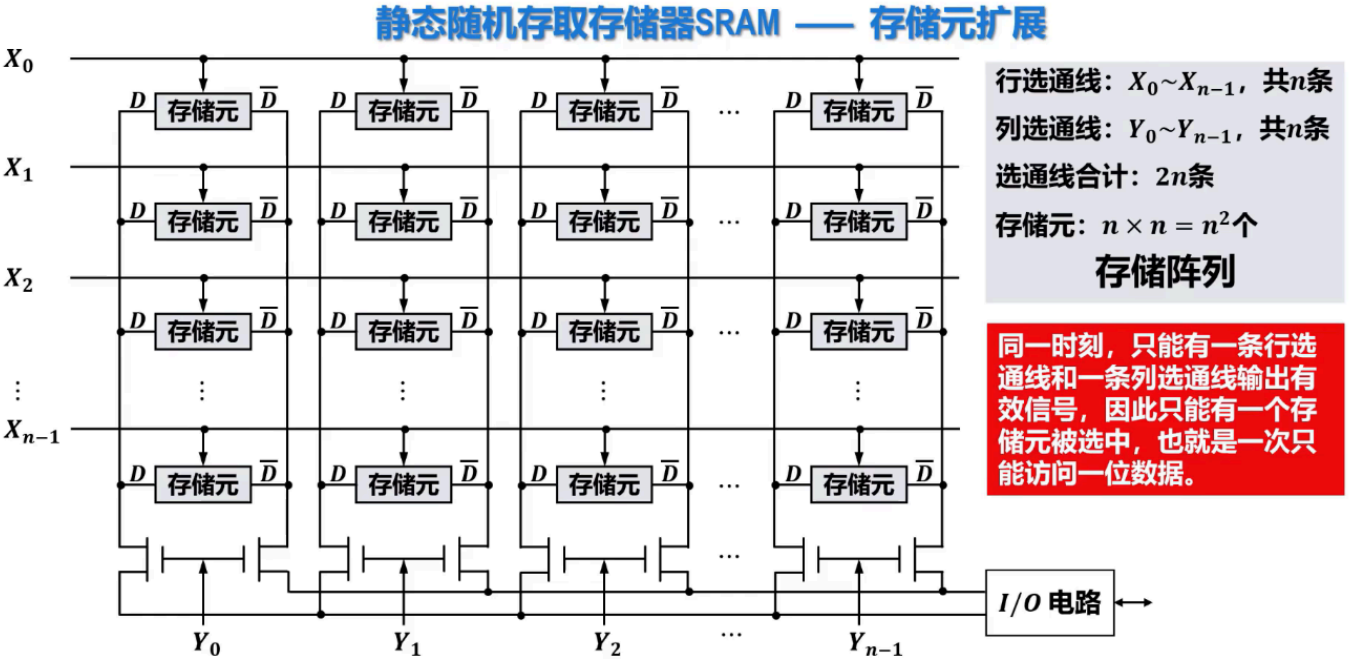

举例

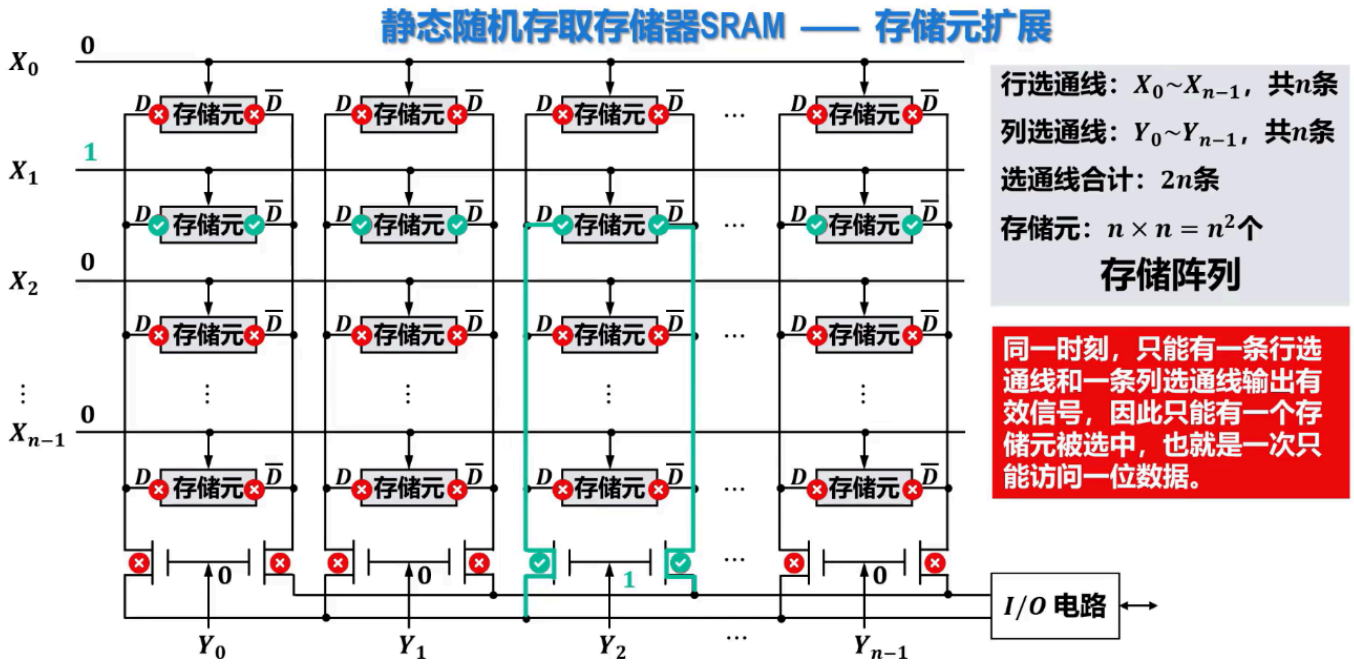

二、存储阵列扩展

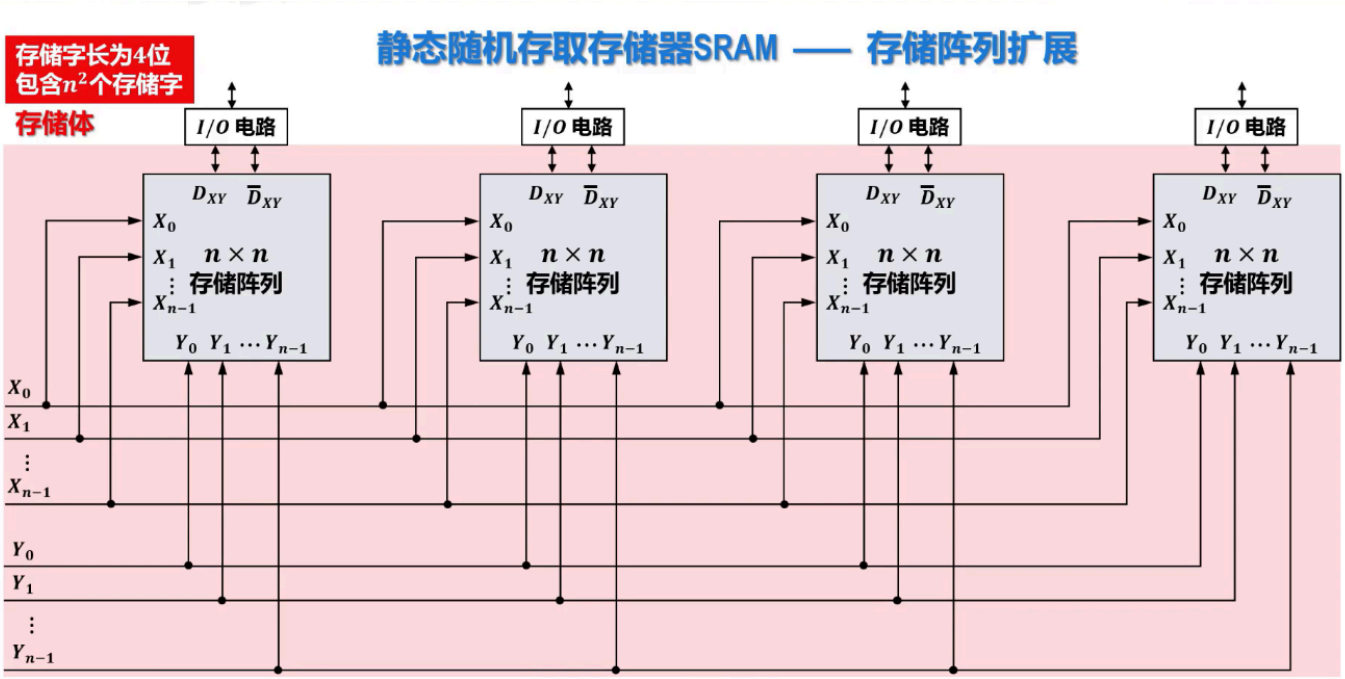

注：该扩展阵列，每一片上的位数为n*n*，*这样的片有四个，则该扩展阵列可输出的总位数为*4nn。存储字长为4位，则包含nn哥存储字